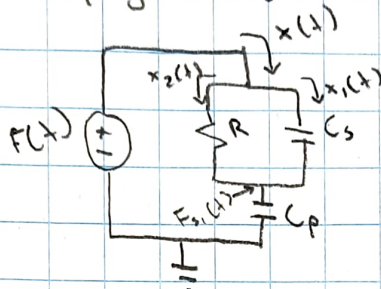


## Circuito eléctrico

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

Función de transferencia

Apagando  $F_0$ 

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$x(t) = \frac{d[F_S(t)]}{dt}$$

$$x_2 = \frac{F(t) - F_S(t)}{R}$$



$$x_1 = C_S \frac{d[F(t) - F_S(t)]}{dt}$$

$$C_P \frac{dF_S(t)}{dt} = C_S \frac{d[F(t) - F_S(t)]}{dt} + \frac{F(t) - F_S(t)}{R}$$

$$C_P s F_S(s) = C_S s [F(s) - F_S(s)] + \frac{F(s) - F_S(s)}{R}$$

$$\left[ C_P s + \left( C_S s + \frac{1}{R} \right) \right] F_S(s) = \left[ C_S s + \frac{1}{R} \right] F(s)$$

$$\frac{F_S(s)}{F(s)} = \frac{C_S R s + 1}{C_P R s + (C_S R s + 1)} = \frac{(C_S R) s + 1}{(C_P R + C_S R) s + 1}$$

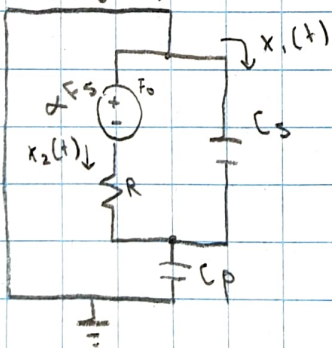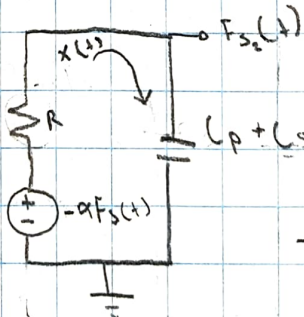Apagando  $F_S \rightarrow x(t)$  $\Rightarrow$ 

$$-\alpha F_S(t) = R x(t) + \frac{1}{C_S + C_P} \int x(t) dt$$

$$-\alpha F_S(s) = R x(s) + \frac{x(s)}{(C_S + C_P) s}$$

$$F_S(s) = \frac{x(s)}{(C_S + C_P) s}$$

$$F(s) = - \frac{R (C_S + C_P) s + 1}{\alpha (C_S + C_P) s} x(s)$$

$$\frac{F_S(s)}{F(s)} = \frac{C_S R s + 1 - \alpha}{R (C_S + C_P) s + 1}$$

Función de transferencia

$$\frac{F_S(s)}{F(s)} = \frac{(C_S + C_P) s}{R (C_S + C_P) s + 1} = \frac{\alpha}{R (C_S + C_P) s + 1}$$



$$\frac{F(s)}{F_c(s)} = \frac{CsRs + 1 - \alpha}{R(Cp + Cs)s + 1}$$

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s) \left[ 1 - \frac{F_c(s)}{F(s)} \right]$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left[ 1 - \frac{CsRs + 1 - \alpha}{R(Cp + Cs)s + 1} \right] = 1 - \frac{1 - \alpha}{1} = \alpha = 0.25 V$$

Estabilidad en lazo abierto

$$R(Cp + Cs)s + 1 = 0$$

$$\lambda = -\frac{1}{R(Cp + Cs)} \quad \text{La respuesta es estable}$$

|          | control      | caso      |
|----------|--------------|-----------|
| $\alpha$ | 0.25         | 0.25      |
| $C_s$    | 10 $\mu$     | 10 $\mu$  |
| $C_p$    | 100 $\mu$    | 100 $\mu$ |
| $R$      | 100 $\Omega$ | 10 K      |